



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**

DIN CLUJ-NAPOCA

**FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE  
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE**

# *DOCUMENTATIE MIPS 32*

## *BITI PipeLine*



**Ardelean Robert Emanuel**

**Grupa:30225**



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**

DIN CLUJ-NAPOCA

**FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE  
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE**

## Instructiuni implemențate suplimentar:

### ~ *XOR (bitwise eXclusive-OR)*

SAU-Exclusiv logic între două registre, memorează rezultatul în alt registru

$\$d \leftarrow \$s \wedge \$t$ ; PC  $\leftarrow$  PC + 4;

Sintaxă xor \$d, \$s, \$t

Format: 000000 sssss ttttt ddddd 00000 100110

### ~ *SLT (Set on Less Than )*

Dacă  $\$s < \$t$ , \$d este inițializat cu 1, altfel cu 0

PC  $\leftarrow$  PC + 4; if  $\$s < \$t$  then  $\$d \leftarrow 1$  else  $\$d \leftarrow 0$ ;

Sintaxă slti \$t, \$s, imm

Format: 001010 sssss ttttt iiiiiiiiiiiiii

### ~ *ORI (bitwise OR Immediate)*

SAU logic între un registru și o valoare imediată, memorează rezultatul în altregistruRTL  $\$t \leftarrow \$s \mid ZE(\text{imm})$ ; PC  $\leftarrow$  PC + 4;

Sintaxă ori \$t, \$s, imm

Format: 001101 sssss ttttt iiiiiiiiiiiiii

### ~ *ANDI (AND Immediate)*

ȘI logic între un registru și o valoare imediată, cu rezultatul în alt registruRTL  $\$t \leftarrow \$s \& ZE(\text{imm})$ ; PC  $\leftarrow$  PC + 4;

Sintaxă andi \$t, \$s, imm

Format: 001100 sssss ttttt iiiiiiiiiiiiii

**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**

DIN CLUJ-NAPOCA

**FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE**  
**DEPARTAMENTUL CALCULATOARE**

**PROBLEMA REZOLVATA SI EXPLICATII:**

14. Să se determine suma elementelor cu valori în intervalul  $[X, Y]$ , dintr-un șir de  $N$  numere stocate în memorie începând cu adresa 16. Valorile  $X, Y$  și  $N$  se citesc din memorie de la adresele 0, 4, respectiv 8. Rezultatul se va scrie în memorie la adresa 12.

```
# Initializarea registrelor
lw $4, 0($0)    # X = Mem[0]
lw $5, 4($0)    # Y = Mem[4]
lw $6, 8($0)    # N = Mem[8]

add $2, $0, $0   # Indexul i = 0
add $11, $0, $0  # Suma s = 0
add $3, $0, $16  # Adresa de start a vectorului v este 16

# Loop pentru a itera peste elementele vectorului
loop:
    beq $2, $6, end_loop # Dacă i == N, ieșim din loop
    lw $7, 0($3)         # v[i] = Mem[$3]
    add $3, $3, 4        # Incrementăm adresa pentru următorul element

    # Verificăm dacă v[i] este între X și Y (inclusiv)
    slt $8, $4, $7       # $8 = 1 dacă X < v[i]; altfel $8 = 0
    slt $9, $7, $5       # $9 = 1 dacă v[i] < Y; altfel $9 = 0
    addi $9, $9, 1       # $9 = 2 dacă v[i] <= Y; altfel $9 = 1
    and $10, $8, $9      # $10 = 1 dacă X <= v[i] și v[i] <= Y

    # Adăugăm v[i] la sumă dacă se încadrează în interval
    beq $10, $0, inafara # Dacă v[i] nu este în interval, sărim la inafara
    add $11, $11, $7     # s = s + v[i]

inafara:
    addi $2, $2, 1       # Incrementăm indexul i
    j loop              # Sărim înapoi la începutul loop-ului

end_loop:
    sw $11, 12($0)      # Scriem suma în memoria la adresa 12
```




**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**

DIN CLUJ-NAPOCA

**FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE**  
**DEPARTAMENTUL CALCULATOARE**

**TEST ENV:**

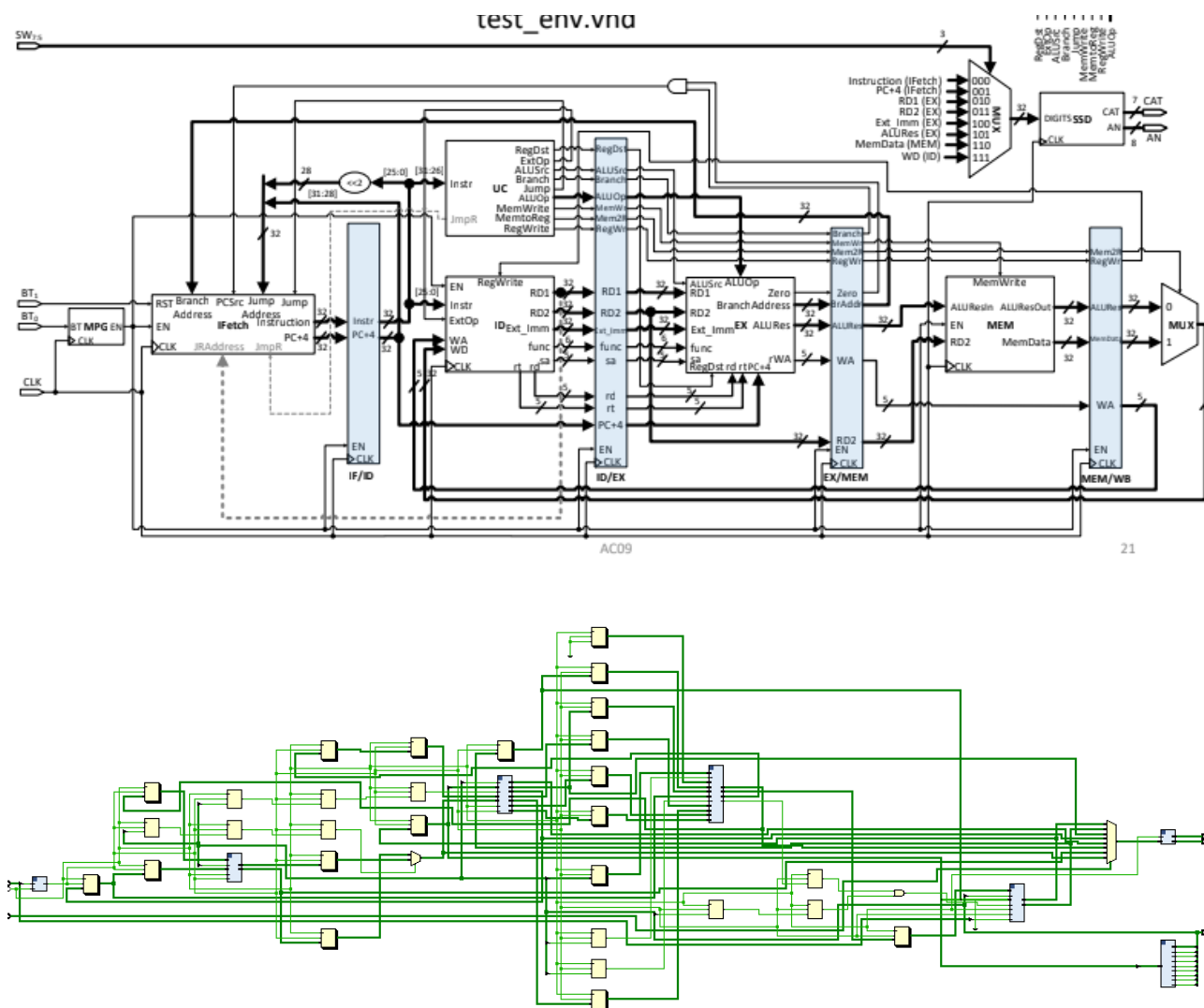


**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**

DIN CLUJ-NAPOCA

**FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE  
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE**

```

B"100011_00000_00100_0000000000000000", --lw $4, 0($0)
B"100011_00000_00101_00000000000000100", --lw $5, 4($0)
B"100011_00000_00110_0000000000001000", --lw $6, 8($0)

B"000000_00000_00000_00010_00000_100000", --add $2, $0, $0
B"000000_00000_00000_01011_00000_100000", --add $11, $0, $0
B"000000_00000_10000_00011_00000_100000", --add $3, $0, $16

B"000100_00010_00110_0000000000010101", --beq $2, $6, 21
b"000000_00000_00000_00000_00000_000000", --nop
b"000000_00000_00000_00000_00000_000000", --nop
b"000000_00000_00000_00000_00000_000000", --nop
B"100011_00011_00111_0000000000000000", --lw $7, 0($3)
B"001000_00011_00011_00000000000000100", --addi $3, $3, 4
b"000000_00000_00000_00000_00000_000000", --nop

B"000000_00100_00111_01000_00000_101010", --slt $8, $4, $7
B"000000_00111_00101_01001_00000_101010", --slt $9, $7, $5
b"000000_00000_00000_00000_00000_000000", --nop
b"000000_00000_00000_00000_00000_000000", --nop

B"001000_01001_01001_00000000000000001", --addi $9, $9, 1
b"000000_00000_00000_00000_00000_000000", --nop
b"000000_00000_00000_00000_00000_000000", --nop
B"000000_01000_01001_01010_00000_100100", --and $10, $8, $9

B"000100_01010_00000_00000000000000100", --beq $10, $0, 4
b"000000_00000_00000_00000_00000_000000", --nop
b"000000_00000_00000_00000_00000_000000", --nop
B"000000_01011_00111_01011_00000_100000", --add $11, $11, $7

B"001000_00010_00010_00000000000000001", -- addi $2, $2, 1
B"000010_0000000000000000000000001010", --j 7
b"000000_00000_00000_00000_00000_000000", --nop

B"101011_00000_01011_00000000000001100", --sw $11, 12($0)

```



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**

DIN CLUJ-NAPOCA

**FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE  
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE**

## Descrierea Elementelor Funcționale:

### PipeLine-ul a fost testat.

#### 1. Module:

- a. **test\_env**: Entitatea de nivel superior care integrează diverse componente precum butoane (btn), comutatoare (sw) și LED-uri (led). Simulează un mediu de testare unde intrările pot fi controlate manual, iar ieșirile observate direct.
- b. **IFetch**: Modulul de aducere a instrucțiunilor responsabil pentru extragerea instrucțiunilor din memorie. Poate răspunde la scenarii de salt, de ramificare și de execuție secvențială normală.
- c. **DecID**: Modulul de decodare a instrucțiunilor și de decodare imediată care interpretează codul operației, biții funcției și câmpurile imediate ale instrucțiunilor. De asemenea, setează semnalele de control pentru execuția ulterioară.
- d. **EX**: Unitatea de execuție care efectuează operații aritmetice și logice pe baza instrucțiunii decodate. Gestionează, de asemenea, deplasările și ramificațiile.
- e. **Mem**: Modulul de acces la memorie pentru operațiuni de încărcare și stocare. Interfațează cu un array de memorie simulat.
- f. **MainControl**: Unitatea centrală de control care emite semnale de control pe baza codului operației instrucțiunii. Aceste semnale dictează comportamentul altor module din sistem.
- g. **MPG**: Generatorul de monopuls care oferă semnale de temporizare și control pe baza intrărilor utilizatorului și condițiilor interne.
- h. **SSD**: Driver pentru afișajul cu șapte segmente care controlează un afișaj cu șapte segmente pentru ieșire pe baza datelor prelucrate.

#### 2. Semnale și Căi de Date:

- a. **Semnale de Date**: Transportă date specifice instrucțiunii, cum ar fi Instr (instrucțiunea curentă), aluRes (rezultatul de la ALU), PC4 (contorul de program plus patru), etc.
- b. **Semnale de Control**: Determină operarea sistemului precum regWrite (controlează operațiunile de scriere în registre), aluOp (definește operația ALU), etc.
- c. **Ceas și Resetare**: Elemente tipice de proiectare sincronă unde clk reprezintă ceasul sistemului și rst este utilizat pentru inițializarea sau resetarea stării sistemului.

## Elemente Nefuncționale:

#### 1. Constrângeri și Atribute de Design:



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**

DIN CLUJ-NAPOCA

**FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE  
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE**

- a. Scalabilitate: Designul modular permite extinderea sau modificarea ușoară a componentelor, cum ar fi adăugarea de noi instrucțiuni sau îmbunătățirea ALU.
- b. Fiabilitate: Include mecanisme de verificare și gestionare a erorilor în decodarea și execuția instrucțiunilor pentru a asigura o operare robustă.
- c. Utilizare: Configurația mediului de test cu comutatoare și LED-uri permite interacțiunea și testarea ușoară a capacităților procesorului.

**2. Provocări în Implementare:**

- a. Complexitatea Mapării Porturilor: S-au făcut greșeli în timpul mapării porturilor datorită complexității designului.
- b. Reactivitatea Aplicației: Aplicația nu a răspuns frecvent comenzilor.
- c. Interpretarea Setului de Instrucțiuni MIPS: Probleme în interpretarea setului de instrucțiuni MIPS și modul în care acestea sunt implementate în hardware.
- d. Aplicarea Conceptelor Teoretice la Decodarea Practică: Provocări în aplicarea conceptelor teoretice despre decodarea instrucțiunilor la nivel practic.
- e. Detectarea și Remedierea Erorilor: Probleme precum bucle infinite sau comportamente neașteptate ale circuitului au fost întâmpinate și rezolvate.